

## Práctica 3 -Explicación

### Lógica y compuertas (Parte 1): Funciones lógicas elementales. Puertas lógicas.

*Objetivos de la práctica: que el alumno sea capaz de:*

- Realizar operaciones lógicas
- Usar máscaras y realizar equivalencias entre operaciones sucesivas.
- Establecer la salida de circuitos combinatorios simples.
- Confeccionar tablas de verdad.
- Describir la relación entre entradas y salidas por ecuaciones.

*Bibliografía:*

- “Organización y Arquitectura de Computadoras” de W. Stallings, Apéndice A, pág. 645.
- “Principios de Arquitectura de Computadoras” de Miles J. Murdocca, apéndice A, pág. 441.
- Apunte 3 de la cátedra, “Sistemas de Numeración: Operaciones Lógicas”.

### Operaciones Lógicas

1. Realizar las siguientes operaciones lógicas:

- 10011001 **AND** 10101110
- 01011000 **AND** 11110011
- 10011001 **OR** 10101110
- 01011000 **OR** 11110011
- 10011001 **XOR** 10101110
- 01011000 **XOR** 11110011
- NOT** 010111000
- NOT** 111010100
- 10011001 **NAND** 10101110
- 01011000 **NAND** 11110011
- 10111001 **NOR** 11101110
- 01011010 **NOR** 11010011
- 10111001 **XNOR** 11101110
- 01011010 **XNOR** 01011010

Las operaciones lógicas se realizan bit a bit, si tenemos la que hacer una operación lógica (OL) como:

$$\begin{array}{cccccccc} & X_7 & X_6 & X_5 & X_4 & X_3 & X_2 & X_1 & X_0 \\ \text{OL } & Y_7 & Y_6 & Y_5 & Y_4 & Y_3 & Y_2 & Y_1 & Y_0 \\ \hline & Z_7 & Z_6 & Z_5 & Z_4 & Z_3 & Z_2 & Z_1 & Z_0 \end{array}$$

A cada valor  $X_i$  se le aplica la operación lógica OL con el correspondiente  $Y_i$  obteniéndose un valor  $Z_i$

Luego las tablas de verdad para las operaciones lógicas básicas son:

X	Y	X and Y	X or Y	X xor Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
0	1	0	1	1
1	1	1	1	0

# Organización de Computadoras 2023

Ejemplo:

```
      10101100
AND  11000101
      10000100
```

2. Dado un byte  $X=[X_7, X_6, X_5, X_4, X_3, X_2, X_1, X_0]$  (los X representan bits con valores indeterminados), ¿qué resultado obtendré al aplicarle una operación lógica junto a un valor predeterminado (máscara)? Analice para cada operación cómo los bits de la 'máscara' condicionan el resultado que se obtendrá. **¿Puede reconocer un patrón para cada máscara?**

En los casos de más de una operación, obtenga el resultado y a ese resultado aplíquelo la operación siguiente. Ejemplo:

```
      X7X6X5X4X3X2X1X0
AND  0716050403120100
-----
      07X6050403X20100
XOR   0716050403021100
-----
      07~X6050403X21100  Nota: ~X = X negado (valor opuesto a X)
```

- a. **X OR 00011000**
- b. **X OR 11001100**
- c. **X AND 01010101**
- d. **X AND 01001100**
- e. **X XOR 01010101**
- f. **X XOR 11001100**
- g. **X OR 10000001**, al resultado **AND 00111001**, y al resultado **XOR 11001111**
- h. **X AND 10001110**, al resultado **OR 11001100**, y al resultado **XOR 01010011**
- i. **X XOR 10010010**, al resultado **AND 11100110**, y al resultado **OR 00110111**
- j. **X XNOR 10011001**, al resultado **NAND 11001100**, y al resultado **NOR 00011000**
- k. **X XOR 10100101**, al resultado **NAND 11100111**, y al resultado **NOR 01010110**

Las máscaras sirven para distintas acciones; algunas de ellas son:

- 1) Forzar un determinado bit a un valor 0 o 1;
- 2) Mantener un determinado bit con valor igual al actual
- 3) Invertir el valor de un determinado bit, de 0 a 1 o de 1 a 0, dependiendo del valor anterior.

Para cumplir esto, las máscaras se utilizan en conjunto con las operaciones lógicas.

Tengamos en cuenta las siguientes reglas:

## Operación lógica AND

**$X_i \text{ AND } 0 = 0$** , pues

Si  $X_i = 0 \Rightarrow 0 \text{ AND } 0 = 0$

Si  $X_i = 1 \Rightarrow 1 \text{ AND } 0 = 0$

**$X_i \text{ AND } 1 = X_i$** , pues

Si  $X_i = 0 \Rightarrow 0 \text{ AND } 1 = 0 = X_i$

Si  $X_i = 1 \Rightarrow 1 \text{ AND } 1 = 1 = X_i$

Entonces con la operación lógica AND podemos forzar un valor a 0 o mantener el valor anterior.

# Organización de Computadoras 2023

## Operación lógica OR

**$X_i \text{ OR } 0 = X_i$** , pues

$$\text{Si } X_i = 0 \Rightarrow 0 \text{ OR } 0 = 0 = X_i$$

$$\text{Si } X_i = 1 \Rightarrow 1 \text{ OR } 0 = 1 = X_i$$

**$X_i \text{ OR } 1 = 1$** , pues

$$\text{Si } X_i = 0 \Rightarrow 0 \text{ OR } 1 = 1$$

$$\text{Si } X_i = 1 \Rightarrow 1 \text{ OR } 1 = 1$$

Entonces con la operación lógica OR podemos forzar un valor a 1 o mantener el valor anterior.

## Operación lógica XOR

**$X_i \text{ XOR } 0 = X_i$** , pues

$$\text{Si } X_i = 0 \Rightarrow 0 \text{ XOR } 0 = 0 = X_i$$

$$\text{Si } X_i = 1 \Rightarrow 1 \text{ XOR } 0 = 1 = X_i$$

**$X_i \text{ XOR } 1 = \neg X_i$** , pues

$$\text{Si } X_i = 0 \Rightarrow 0 \text{ XOR } 1 = 1 = \neg X_i \text{ (valor contrario, pasa de 0 a 1)}$$

$$\text{Si } X_i = 1 \Rightarrow 1 \text{ XOR } 1 = 0 = \neg X_i \text{ (valor contrario, pasa de 1 a 0)}$$

Entonces con la operación lógica XOR podemos forzar un valor al contrario o mantener el valor anterior.

Ejemplo:

$$\begin{array}{rcl} \mathbf{X \text{ OR } 11111000:} & & \text{XXXXXXXXX} \\ & \text{OR} & \underline{11111000} \\ & & 11111XXX \text{ (En base a la explicación anterior)} \end{array}$$

3. Complete las siguientes líneas punteadas con el operador lógico adecuado (sean AND, OR, XOR, NOT), en las siguientes expresiones de modo tal que se cumpla la igualdad propuesta:

a.  $1000 \dots\dots\dots 1101 = 1101$

b.  $1111 \dots\dots\dots 0101 = 0101$

c.  $1101 \dots\dots\dots 1001 = 0100$

d.  $\dots\dots\dots (1111 \dots\dots\dots 0011) = 1100$

e.  $X_3 X_2 X_1 X_0 \dots\dots\dots 1110 \dots\dots\dots 0101 \dots\dots\dots 0101 = X_3 0 X_1 0$

f.  $X_3 X_2 X_1 X_0 \dots\dots\dots 1000 \dots\dots\dots 1011 \dots\dots\dots 1110 = 0 1 \underline{X_1} \underline{X_0}$

g.  $\dots\dots\dots (X_3 X_2 X_1 X_0 \dots\dots\dots 1001) = \underline{X_3} 11 \underline{X_0}$

Se entiende que cada X es un bit desconocido que puede ser 1 o 0, debiendo obtenerse el resultado final al combinar diferentes operaciones lógicas, siguiendo el orden correcto.

Ejemplo:

$$\begin{array}{r} 1000 \\ \text{Nop } \underline{1101} \\ 1101 \end{array}$$

Cual es la operación lógica Nop? Se observa que la operación está forzando valores a 1 y otros se mantienen igual  $\Rightarrow$  la Nop es OR

## Organización de Computadoras 2023

4. Dado un byte  $X=[X_7, X_6, X_5, X_4, X_3, X_2, X_1, X_0]$  (los X representan bits con valores indeterminados), aplíquese operaciones lógicas (1 o más) con un byte MASK, que deberá también determinar, para lograr los siguientes efectos:

- Poner en 1 los bits 1,3 y 5 dejando los demás bits iguales.
- Poner a 1 los bits 4 y 6 dejando los demás iguales.
- Poner a 0 los bits 1, 3 y 5 dejando los demás iguales.
- Poner a 0 los bits 4 y 6 dejando los demás iguales.
- Cambiar los bits 1, 3 y 5 a su complemento dejando los demás iguales.
- Cambiar los bits 4 y 6 a su complemento dejando los demás iguales.
- Poner en 1 los bits 1 y 5, poner en 0 los bits 7 y 0, cambiar el bit 6 por su complemento y dejar los demás iguales.
- Poner en 0 los bits 1, 5 y 6, cambiar el bit 4 por su complemento y dejar los demás iguales.

Ejemplo: Poner el bit 3 en 1, el bit 6 en 0 cambiar el bit 2 y dejar los demás inalterados

Para ello tenemos que hacer 3 operaciones lógicas:

- 1) Sabemos que el OR permite forzar un bit a 1 con máscara 1, y 0 deja inalterado. Entonces para forzar el bit 3 a 1 al bit 6 le aplicamos máscara 1, y al resto máscara 0:

$$\begin{array}{r} X_7 X_6 X_5 X_4 X_3 X_2 X_1 X_0 \\ \text{OR } \underline{0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0} \\ X_7 X_6 X_5 X_4 X_3 \ 1 X_1 X_0 \end{array}$$

- 2) Al resultado anterior le tenemos que forzar el bit 6 a 0, para eso sabemos que debemos usar la operación lógica AND en el bit 6 con máscara 0, y el resto con máscara 1 queda inalterado; además, al bit 3 forzado a 1 en el paso anterior le aplicamos máscara 1 para que mantenga valor 1 con el AND; entonces:

$$\begin{array}{r} X_7 X_6 X_5 X_4 X_3 \ 1 X_1 X_0 \\ \text{AND } \underline{1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1} \\ X_7 X_6 \ 0 X_4 X_3 \ 1 X_1 X_0 \end{array}$$




- 3) Finalmente tenemos que cambiar el valor del bit 2; para ello se utiliza la operación lógica XOR que con máscara 1 invierte valor, y con máscara 0 mantiene valores inalterados:

$$\begin{array}{r} X_7 X_6 \ 0 X_4 X_3 \ 1 X_1 X_0 \\ \text{XOR } \underline{0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0} \\ X_7 X_6 \ 0 X_4 X_3 \ 1 -X_1 X_0 \quad (-X_i, \text{indica valor opuesto a } X_i) \end{array}$$

# Organización de Computadoras 2023

## Circuitos Combinatorios

   3. Construir la tabla de verdad de los siguientes circuitos. Especifique además la ecuación que describe la relación entre entradas-salidas.



- 1) Primero debemos obtener la función F asociada al circuito; En el ejemplo 1, la salida F depende de 2 entradas al circuito AND a las que llamaremos X e Y, entonces:

$$F = X \cdot Y$$

Luego debemos reemplazar X e Y por lo que ellos representan, X está representado por un circuito NOR con entradas A y B, e Y es la entrada C:

$$X = \overline{A + B}$$
$$Y = C$$


Reemplazando:  $F = \overline{A + B} \cdot C$

Los paréntesis permiten visualizar claramente el orden de precedencia de las operaciones lógicas. Hemos obtenido la función F, ahora podemos hacer la tabla de verdad:

A	B	C	A + B	$\overline{A + B}$	F
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

Recordar generar cada columna en base a las calculadas anteriormente. Porque son 8 filas de valores de entrada? Porque son 3 entradas con 2 valores posibles, las combinaciones son siempre 2 a la N, con N número de entradas.


4)

 


Este ejemplo representa un sumador de un bit.  
Las entradas son A y B,  
La salida S (XOR) representa la suma y  
la salida C (AND) representa el Carry,

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


5)

 

6)

 

7)

 

## Lógica y compuertas (Parte 2): Circuitos Combinacionales y Secuenciales.

**Objetivos de la práctica:** que el alumno domine

- Circuitos lógicos y diagramas de compuertas
- Introducción a equivalencias lógicas
- método de sumas de productos.
- Describir el funcionamiento de los distintos tipos de flip flops.
- Comprender el funcionamiento de un circuito secuencial.


**Bibliografía:**

- "Principios de Arquitectura de Computadoras" de Miles J. Murdocca, apéndice A, pág. 441.
- Apunte 3 de la cátedra, "Sistemas de Numeración: Operaciones Lógicas".
- Apunte 5 de la cátedra, "Circuitos Lógicos Secuenciales".

Tener en cuenta para resolución de ejercicios 6 al 10:


**Tablas de Verdad:** Una tabla de verdad muestra el resultado de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se le puedan asignar a sus componentes de entrada.

 Tengamos en cuenta las respuestas de los distintos conectivos lógicos/Compuertas:



**Equivalencias lógicas mediante tablas de verdad:** Es posible demostrar que dos circuitos son equivalentes si ante iguales entradas responden con el mismo valor de salida. Para llevar a cabo esta demostración, alcanza con construir la tabla de verdad de ambos circuitos y validar que las respuestas coinciden para iguales entradas.

 Ejemplo: (La conocida Ley de De Morgan, donde se puede verificar que ante iguales combinaciones de valores de entrada para A y B, la respuesta del circuito es igual en ambos casos)



# Organización de Computadoras 2023

## Otras equivalencias lógicas:

Conjunto cerrado de operaciones lógicas usando sólo compuertas Nand o Nor:

Es posible (su justificación excede el objetivo de este curso) reescribir cualquier expresión lógica compuesta, como una expresión equivalente utilizando EXCLUSIVAMENTE compuertas Nand o Nor. Esto favorece el diseño de circuitos al resolver cualquier lógica con un único tipo de compuertas.

Equivalencias lógicas para representar cualquier conectivo lógico como compuertas Nand:

- $\overline{A} \cong \overline{A + A} \cong \overline{A.A}$  (Aplico 2 equivalencias lógicas, la última es la ley de De Morgan).
- $A + B \cong \overline{\overline{A + B}} \cong \overline{\overline{A}. \overline{B}} \cong \overline{(\overline{A.A})(\overline{B.B})}$  (doble negación, De Morgan, equivalencia anterior para la negación).
- $A.B \cong \overline{\overline{A.B}} \cong \overline{(\overline{A.B})(\overline{A.B})}$  (doble negación, 1er equivalencia para la negación).
- $A \otimes B \cong (\overline{A.B}) + (\overline{A.B})$ ..... (definición del or exclusivo, resta aplicar las equivalencias previas para producto, suma y negación para llegar a utilizar sólo compuertas Nand).

El resto de las compuertas pueden reescribirse sólo con compuertas Nand basándose en las equivalencias previas.

6. Demostrar mediante tabla de verdad si se cumplen o no las siguientes equivalencias:

→ INCISOS d), e) y f) A RESOLVER

a)  $\overline{(A.B)} = \overline{A} + \overline{B}$  (La segunda ley de De Morgan)

A	B	$\overline{(A.B)}$	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0

SON EQUIVALENTES

b)  $A + B.C = (A + B) + (A + C)$

A	B	C	B.C	A + (B.C)	A + B	A + C	(A + B) + (A + C)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

NO SON EQUIVALENTES



## Organización de Computadoras 2023

c)  $(A + B) \cdot C = (A \cdot B) + (A \cdot C)$

A	B	C	A + B	(A + B) · C	A · B	A · C	(A · B) + (A · C)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

**NO SON EQUIVALENTES**

d)  $A + A + B = A + B + B$

e)  $A + B \cdot C = A \cdot C + B$


f)  $A \oplus B = \overline{A} \oplus \overline{B}$

 7. Modifique los siguientes circuitos para que sean todas compuertas **NAND**.


NOT:  $\bar{A} = \overline{A \cdot A}$




OR:  $A + B = \overline{\overline{A + B}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$




 
AND:  $A \cdot B = \overline{\overline{A \cdot B}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$



 XOR:  $A \oplus B = (\bar{A} \cdot B) + (A \cdot \bar{B})$




  Nota: para lograr este circuito primero se reemplaza con los circuitos con compuertas NAND que corresponden a cada operacion y luego se cancelan las negaciones consecutivas.




# Organización de Computadoras 2023

1)

 

2)

 


8. Reescriba las compuertas lógicas Not, Or, And y Xor utilizando exclusivamente compuertas **NOR**. (Ver como se resolvió el mismo caso para compuertas Nand, en *Tener en . . .*).

→ EJERCICIO A RESOLVER

9. Construya la tabla de verdad del siguiente circuito. Analice los valores y basándose en sus conclusiones construya un diagrama más simple que implemente la misma función de salida. Escriba además la ecuación de salida en forma de función.

→ EJERCICIO A RESOLVER

 

10. Dadas las siguientes relaciones, dibuje los diagramas de compuertas que cumplen con ellas. Modifíquelos utilizando sólo compuertas **NOR**. Modifíquelos utilizando sólo compuertas **NAND**.

→ INCISOS c) y d) A RESOLVER


a)  $F = AB + AC + AD + \overline{ABCD}$

b)  $F = \overline{A + B + C + D}$


c)  $F = \overline{A + B\overline{C} + C}$

d)  $F = \overline{AB} + \overline{AB}$

a)

 


b)

 


# Organización de Computadoras 2023

NAND:

a)

 


b)

 


*Nota: se cancelaron negaciones consecutivas*

NOR:

a)

 

b)

 

*Nota: queda igual al original*

Tener en cuenta para ejercicios 11 al 13:

**Suma de Productos:** Es posible inferir la fórmula lógica asociada a una función desconocida de la cual sólo se conoce la respuesta ante todas las combinaciones posibles de entradas....

Ejemplo: Supongamos una función que recibe 2 parámetros A y B, si conocemos la respuesta F de la ecuación en base a los posibles valores de A y B mediante la siguiente tabla de verdad:

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

¿En qué casos la salida F será 1? Rta: Cuando las entradas sean A=0 y B=0, o A=0 y B=1, o A=1 y B=1.

Dicho de otra manera, podemos interpretar como respuesta válida que F será 1 cuando no ocurra A y no ocurra B, o no ocurra A y sí ocurra B, o cuando ocurran A y B.

Esto que es tan simple de entender en lenguaje cotidiano, se traslada con el mismo concepto a la idea de suma de productos, considerando que estamos haciendo una Disyunción/Suma (con la simbología que deseemos: O, Or, v, +) de Conjunciones/Productos (simbología: y, And, ^, .). En conclusión podemos inferir de la anterior tabla de verdad lo siguiente:

$F = \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B + A \cdot B$  (Por convención y de manera análoga a las operaciones aritméticas conocidas entendemos que ante la ausencia de paréntesis se calculan primero los productos y luego las sumas con los resultados intermedios de cada producto).

Para validar la veracidad de lo expuesto, se debe armar la tabla de verdad de la proposición compuesta y comprobar que coinciden las salidas para todas las combinaciones posibles de la tabla original.

Imaginemos ahora una función que recibe 4 variables A,B,C,D que representan los 4 dígitos de un número binario (Siendo D el menos significativo hasta A como más significativo)...Respondamos ahora la siguiente pregunta:

¿Cuándo viene representado el número 5? (Sabemos que el 5 se representa en binario como 0101)

## Organización de Computadoras 2023

Rta: cuando viene  $A=0$  y  $B=1$  y  $C=0$  y  $D=1$ . O dicho de otra manera, cuando NO ocurra A y SI ocurra B y NO ocurra C y SI ocurra D.

Conclusión: Se puede representar una ecuación que retorne 1 cuando en las cuatro entradas reciba el número 5, de la siguiente manera:  $F_5 = \overline{A}.B.\overline{C}.D$  (Notar que la salida  $F_5$  tomará valor 1 exclusivamente cuando las entradas ABCD sean 0101)

Ahora estamos preparados para determinar una ecuación que, por ejemplo, retorne 1 cuando el número representado en las cuatro entradas sea 5 o 7 o 9 (es decir 0101 o 0111 o 1001)

$$F = \overline{A}.B.\overline{C}.D + \overline{A}.B.C.D + A.\overline{B}.\overline{C}.D \quad (\text{Notar que la salida } F \text{ tomará el valor 1 exclusivamente cuando las entradas sean alguna de las 3 definidas, en cualquier otra combinación de entrada, la ecuación retornará 0}).$$


11. Para la siguiente tabla de verdad encuentre una fórmula lógica correspondiente (utilizando suma de productos).

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$$F = (\overline{A} . \overline{B} . C) + (\overline{A} . B . \overline{C}) + (A . \overline{B} . C)$$

12. Diseñe un circuito que tenga como entrada código BCD empaquetado (4 entradas) y 7 salidas para controlar los 7 segmentos de un display numérico, siendo la salida para los segmentos '0' para apagado y '1' para prendido. Construya la tabla de verdad y la ecuación de la salida correspondiente a los segmentos a, b, c, d, e, f y g.

→ COMPLETAR LA TABLA DE VERDAD Y EL RESTO DE LAS ECUACIONES

 

Ayuda 1: Cada segmento se considera como una salida distinta, y cada uno se debe activar (poner en 1) dependiendo del número recibido en las entradas que representan los 4 bits de un BCD empaquetado.


Ejemplo: El segmento **b** se debe activar cuando se recibe un 1 (0001), o un 2 (0010), o un 3 (0011), o un 4 (0100), o un 7 (0111), o un 8 (1000), o un 9 (1001). Se aplica la misma idea con el resto de las salidas.

	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1					0		
4	0	1	0	0					0		
5	0	1	0	1					0		
6	0	1	1	0					1		
7	0	1	1	1					1		
8	1	0	0	0					1		
9	1	0	0	1					0		

$$e = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}.D + \overline{A}.B.C.\overline{D} + \overline{A}.B.C.D + \overline{A}.B.C.D + \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}.\overline{D}$$
 
## Ayuda 2:

Gráficamente, el circuito con las 4 entradas y las 7 salidas conviene diseñarlo como una matriz de compuertas And, seguida de la matriz de compuertas Or (basarse en la siguiente gráfica parcial del circuito:



13. Un controlador de proceso industrial recibe como entrada tres señales de temperatura T1, T2, T3 ( $T1 < T2 < T3$ ) que adoptan el valor lógico '1' cuando la temperatura es mayor que t1, t2 y t3 respectivamente. Diseñar un circuito que genere una señal F cuando la temperatura esté comprendida entre t1 y t2 o cuando la temperatura sea mayor que t3.

→ EJERCICIO A RESOLVER


Tener en cuenta para ejercicios 14 al 18:

## Circuitos Secuenciales: (repasar apuntes de la cátedra y teoría)

- Flip flop S-R asincrónico:
  - Problemas de sincronismo ante cambios de entrada durante el cálculo.
  - Reacción frente a doble entrada de 1's.
- Flip flop S-R sincrónico:
  - Resuelve problema de sincronismo, pero mantiene problema ante doble entrada de 1's.
- Flip flop D:
  - Pequeña variante del S-R que resuelve el problema de la doble entrada de 1's.
- Flip flop J-K:
  - Incorpora posibilidad de alterar el valor previo (complemento lógico).
- Flip flop T:
  - Pequeña variante del J-K, que sólo se dedica a invertir su valor ante cada orden del clock.


14. Dibuje el esquema de compuertas que componen un flip flop S-R. Describa a través de una tabla los estados en función de las entradas. Modifique el esquema anterior para hacerlo sincrónico. Describa gráficamente su respuesta temporal.

SR

 

S	R	$Q_{N+1}$
0	0	$Q_N$
0	1	0
1	0	1
1	1	PROHIBIDO


SR SINCRONICO:

 

Clock	S	R	$Q_{N+1}$
1↑	0	0	$Q_N$
1↑	0	1	0
1↑	1	0	1
1↑	1	1	PROHIBIDO
0	-	-	$Q_N$


SR SINCRONICO: RESPUESTA TEMPORAL.

ACTIVADO POR FLANCO ASCENDENTE (CLOCK ↑)

 


15. Dibuje el esquema de un flip flop D. Detalle en su respuesta temporal como resuelve el problema de la doble entrada de 1's que se presentaba en el S-R.

## Organización de Computadoras 2023

 


Clock	D	$Q_{N+1}$
1↑	0	0
1↑	1	1
0	-	$Q_N$

 RESPUESTA TEMPORAL. ACTIVADO POR FLANCO ASCENDENTE (CLOCK ↑ )




 16. Dibuje el esquema de un flip flop J-K, describiendo su respuesta temporal.




Clock	J	K	$Q_{N+1}$
1↑	0	0	$Q_N$
1↑	0	1	0
1↑	1	0	1
1↑	1	1	$\overline{Q_N}$
0	-	-	$Q_N$

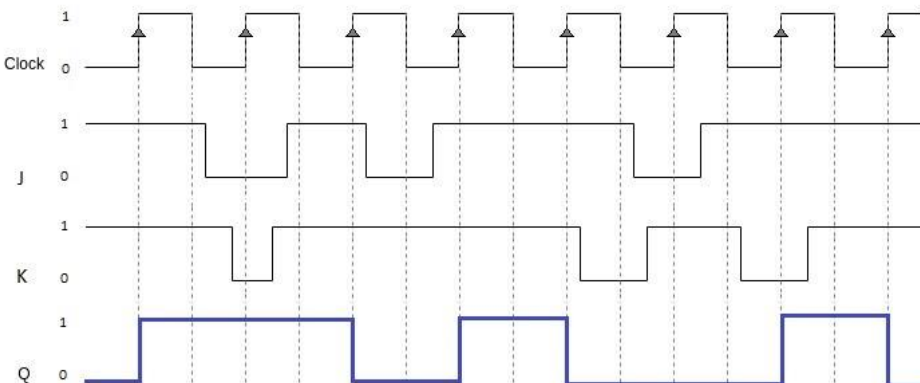RESPUESTA TEMPORAL. ACTIVADO POR FLANCO ASCENDENTE (CLOCK ↑ )






 
17. Dibuje el diagrama de tiempos del registro de la figura, implementado con flip flops D. Modifíquelo para desplazamiento izquierda derecha y derecha izquierda. → **EJERCICIO A RESOLVER**



 
Ayuda: Ejemplo de respuesta temporal para interpretar como responde el registro previo ante la entrada serial del número binario 1011:



 18. Describa gráficamente la respuesta temporal de cada flip flop ante una señal de unos y ceros entrando por Reloj. → **EJERCICIO A RESOLVER**



 Ayuda: El diagrama correspondiente considerando sólo los primeros 3 flip-Flops es el siguiente:



Se observa como la respuesta de cada flip-flop emite una onda a la mitad de frecuencia que su clock de entrada.